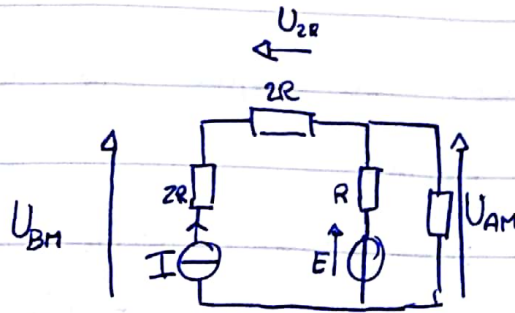


ELEC


Ex 2 :



$$U_{AM} = \frac{I + \frac{E}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = \frac{I + \frac{E}{R}}{\frac{2}{R}} = \frac{RI}{2} + \frac{E}{2}$$

According to KVL law, $U_{BM} = U_{AM} + U_{2R}$
 $= U_{AM} + 2RI$

Ex 3 :

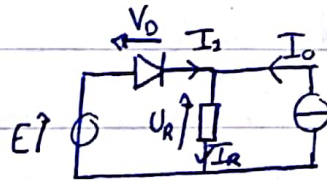

We suppose the diode is on :

Node Loops law : $E - V_D - U_R = 0$

$$V_D = E - U_R$$

because diode on, we also have $V_D = V_0$

$$\text{so } I_R = \frac{E - V_0}{R} = 0,043 \text{ A}$$

$$I_0 = I_R - I_1$$

$$I_1 = -0,017 \text{ A}$$

I_1 cannot be negative, so the diode is off.

Now with 30 mA, we suppose the diode is off:

$$I_o = I_R = 30 \text{ mA}$$

At Loop's law: $E - U_D - (R \cdot I_R) = 0$


$$U_D = E - R I_R$$

$$U_D = 2 \text{ V}$$

$2 \text{ V} > 0.7 \text{ V}$, so the diode

is necessarily on.


Ex 4:

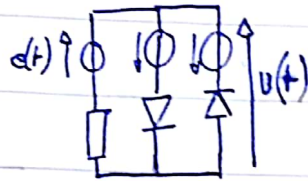

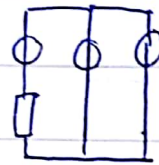
1) We suppose both diodes are on:

The voltage for all three branches should be equal, but $E_1 \neq E_2$

so contradiction: D_1 and D_2 can't both be on.



2)

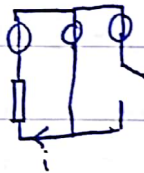

$$e(t) + E_1 - R I = 0$$


$$u(t) = -E_1$$

$$D_1 \text{ on} \Leftrightarrow i > 0$$

$$\frac{e(t) + E_1}{R} = I$$

for D_1 to be on, $e(t) > -E_1$ because $E_1 + e(t) > 0$

3)

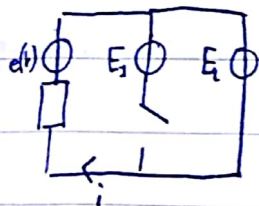

$$e(t) + E_2 - R I = 0$$


$$u(t) = -E_2$$

$$D_2 \text{ on} \Leftrightarrow i < 0$$

$$\frac{e(t) + E_2}{R} = I$$

for D_2 to be on, $e(t) < -E_2$ because $e(t) + E_2 < 0$

4)

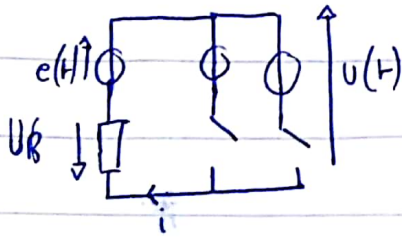

$$e(t) - U_R - u(t) = 0$$

$$u(t) = e(t) - U_R$$

$$u(t) = e(t) \quad \text{because } I = 0$$

5)

Using the negation of 3) and 4), we find that


$$D_1 \text{ off} \Rightarrow i < 0 \Rightarrow e(t) < -E_1$$

$$D_2 \text{ off} \Rightarrow i > 0 \Rightarrow e(t) > -E_2$$

$$\text{so} \quad -E_1 > e(t) > -E_2$$

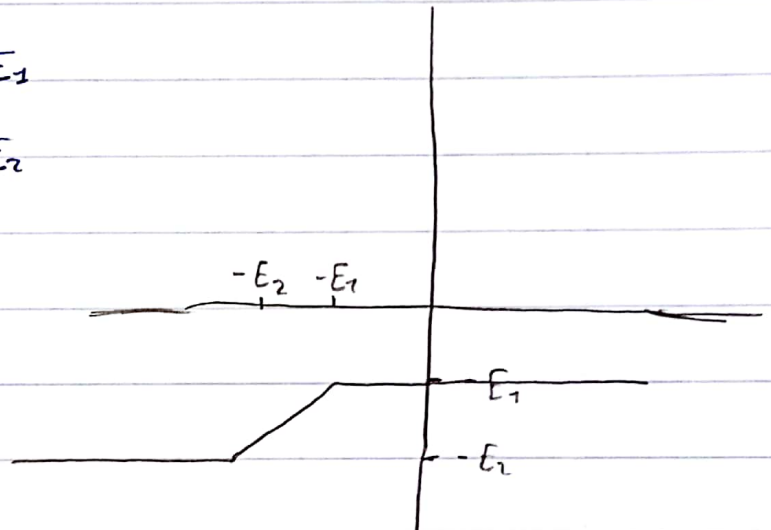6)

$$u = \begin{cases} -E_1 & \text{if } e(t) > -E_1 \\ -E_2 & \text{if } e(t) < -E_1 \end{cases}$$



7)

